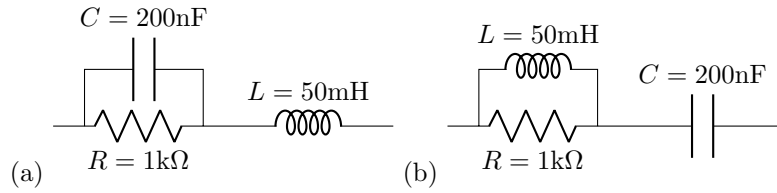


Physics 2250: Problem Set IX

Jeremy Favro

December 2, 2024

Problem 1. Determine both the DC impedance and the impedance at a frequency of $f = 1\text{kHz}$ of the circuits shown below.



Solution 1.

(a)

$$\begin{aligned}
 Z &= \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right)^{-1} + j\omega L \\
 &= \frac{R}{1 + j\omega CR} + j\omega L \\
 &= \frac{R + (j\omega L)(1 + j\omega CR)}{1 + j\omega CR} \\
 &= \frac{R(1 - j\omega CR) + (j\omega L)(1 + (\omega CR)^2)}{1 + (\omega CR)^2} \\
 &= \frac{R - j\omega CR^2 + j\omega L + j\omega L(\omega CR)^2}{1 + (\omega CR)^2} \\
 &= \frac{R}{1 + (\omega CR)^2} + \frac{-\omega CR^2 + \omega L + \omega L(\omega CR)^2}{1 + (\omega CR)^2}j
 \end{aligned}$$

Which means that the DC impedance ($\omega = 0$) is just R , and impedance with a frequency of 1kHz is $\frac{12500}{13} - \frac{1850}{13}j$